

# INF1500 :

## Logique des systèmes numériques

---


□ Cours 8: VHDL

## Entrées (Descriptions)

---

- Schéma
- HDL – Hardware Description Language (ABEL, PALASM, Verilog, VHDL, etc.)
  - Hard cores, soft cores
- Schéma + HDL
  - Note: VHDL (VHSIC Description Language où VHSIC signifie Very High Speed Integrated Circuit)

# Schéma

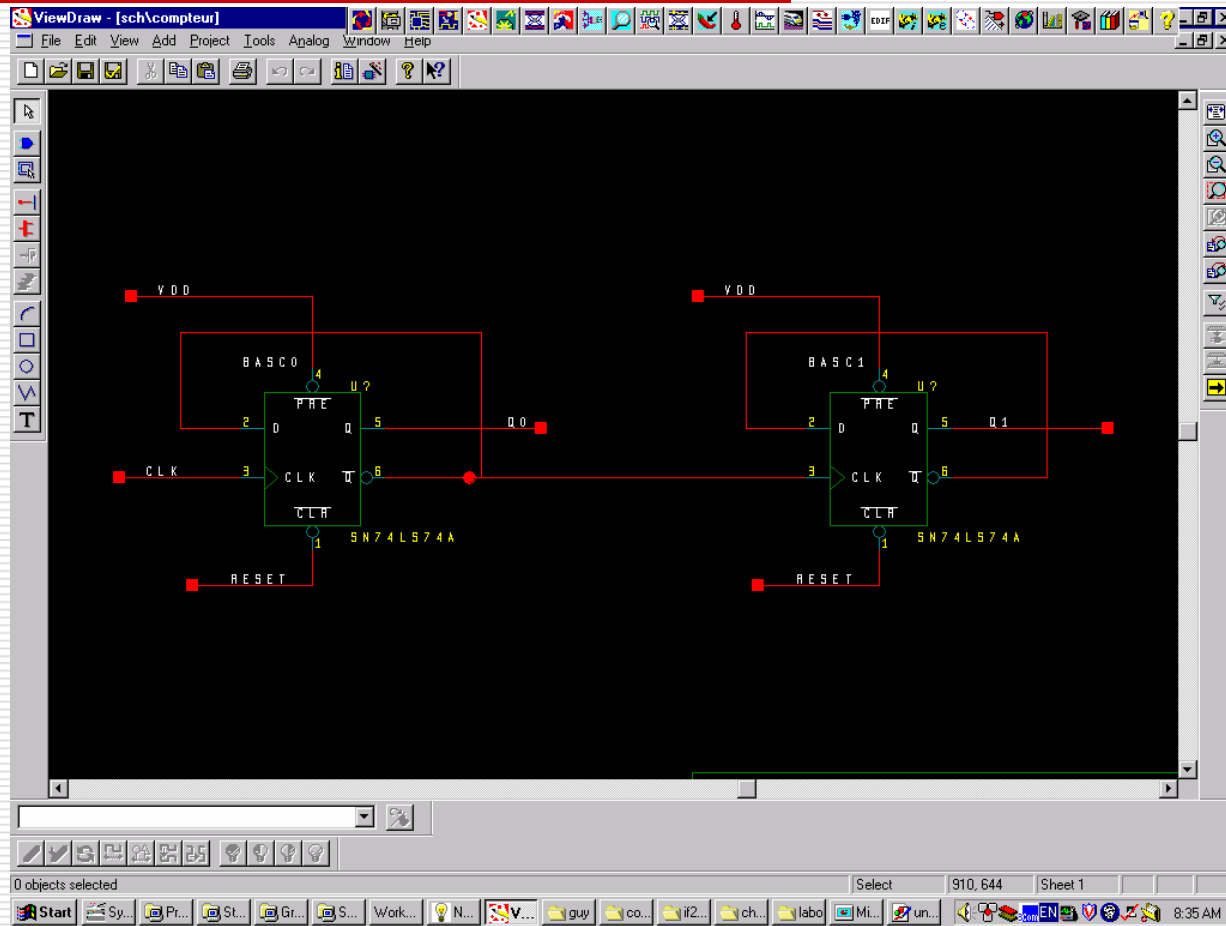

# Introduction au VHDL

---

- **Principes de base et caractéristiques**
- **Flot de conception en VHDL**
- **Structure d'un programme**
- **Types et constantes**
- **Design niveau structurel**
- **Design niveau flots de données**

# Introduction au VHDL

---

- ❑ Design niveau comportemental
- ❑ Fonctions et procédures
- ❑ Librairies et *packages*
- ❑ Notions de temps
- ❑ Synthèse
- ❑ Exemple de description VHDL pour des composantes MSI (chap. 5)
- ❑ Design niveau structurel (notions plus avancés)

# Principe de base du VHDL

---

- ❑ VHDL signifie VHSIC Description Language  
où VHSIC signifie Very High Speed Integrated Circuit
- ❑ Milieu des années 1980 par le département de la défense américaine (en même temps que le langage ADA)
- ❑ Standard accepté en 1987 (VHDL-1987), étendu en 1993 (VHDL-1993) et plus récemment en 2002 (VHDL2002);

## VHDL – Exemple: DFF

**Table 8-7** VHDL model of a 74x74-like D flip-flop with preset and clear.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Vdff74 is
  port (D, CLK, PR_L, CLR_L: in STD_LOGIC;
        Q, QN: out STD_LOGIC );
end Vdff74;

architecture Vdff74_b of Vdff74 is
  signal PR, CLR: STD_LOGIC;
begin
  process(CLR_L, CLR, PR_L, PR, CLK)
  begin
    PR <= not PR_L; CLR <= not CLR_L;
    if (CLR and PR) = '1' then Q <= '0'; QN <= '0';
    elsif CLR = '1' then Q <= '0'; QN <= '1';
    elsif PR = '1' then Q <= '1'; QN <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK='1') then Q <= D; QN <= not D;
    end if;
  end process;
end Vdff74_b;
```

## Caractéristiques du VHDL


---

- ❑ Les designs peuvent être décomposés hiérarchiquement (diminue la complexité);
- ❑ Chaque design a son interface (connections) et une spécification comportementale précise (simulation);
- ❑ La spécification comportementale peut être un algorithme ou un circuit schématique;
- ❑ La concurrence, le temps et les horloges sont modélisées;
- ❑ Les opérations logiques et l'exécution d'un comportement peuvent être simulées.



# Structure d'un programme

---

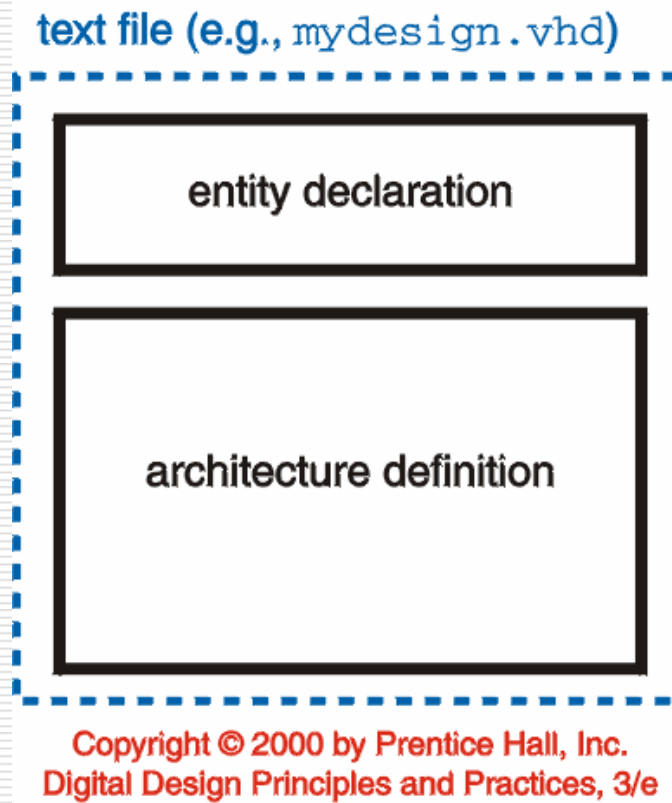

## Exemple d'entité et d'architecture


---

```
entity Inhibit is      -- also known as 'BUT-NOT'  
  port (X,Y: in BIT;  -- as in 'X but not Y'  
        Z:   out BIT); -- (see [Klir, 1972])  
end Inhibit;
```

```
architecture Inhibit_arch of Inhibit is  
begin  
  Z <= '1' when X='1' and Y='0' else '0';  
end Inhibit_arch;
```


---

# Conception VHDL

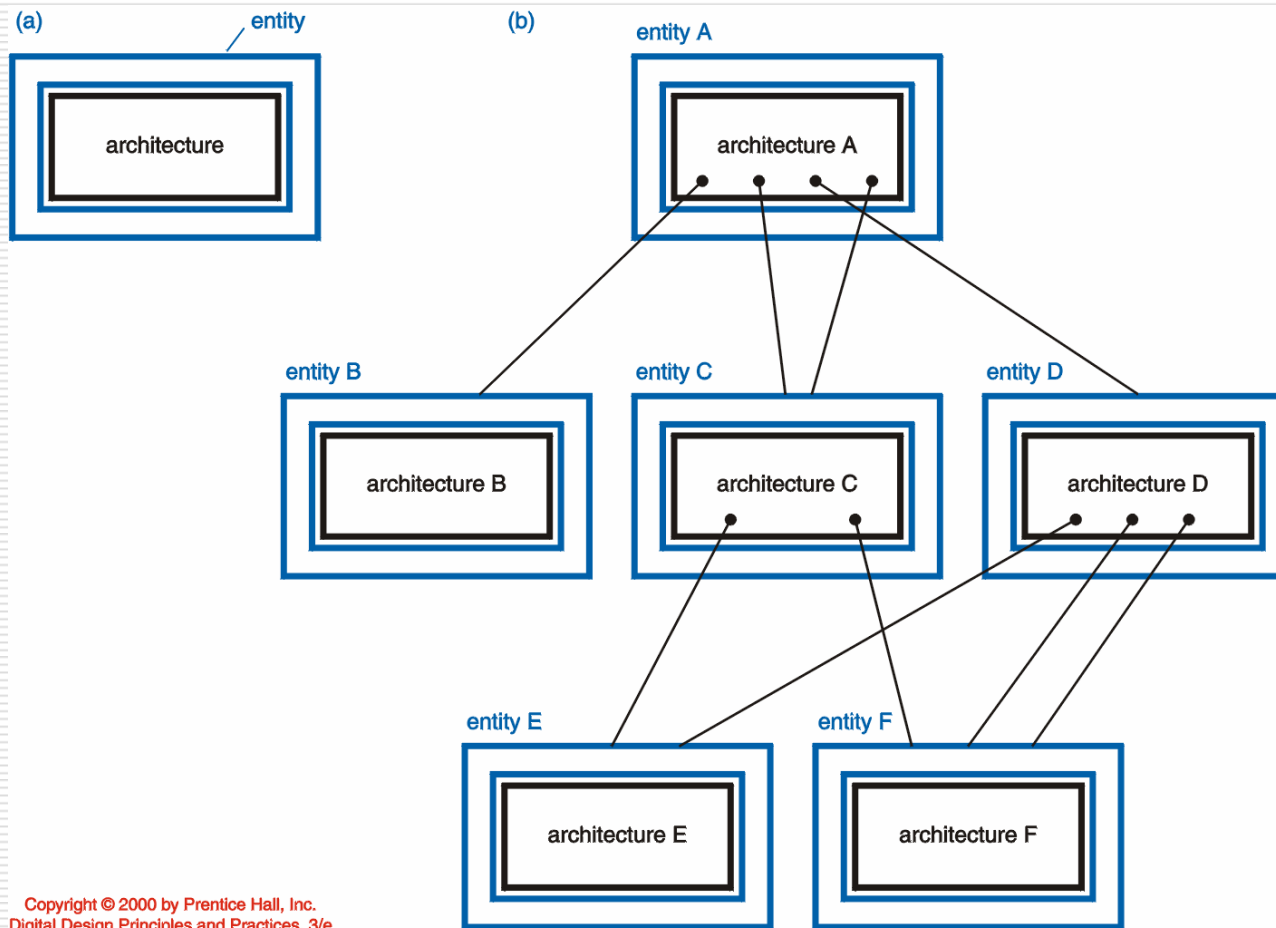

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.  
Digital Design Principles and Practices, 3/e

# Flot de conception VHDL

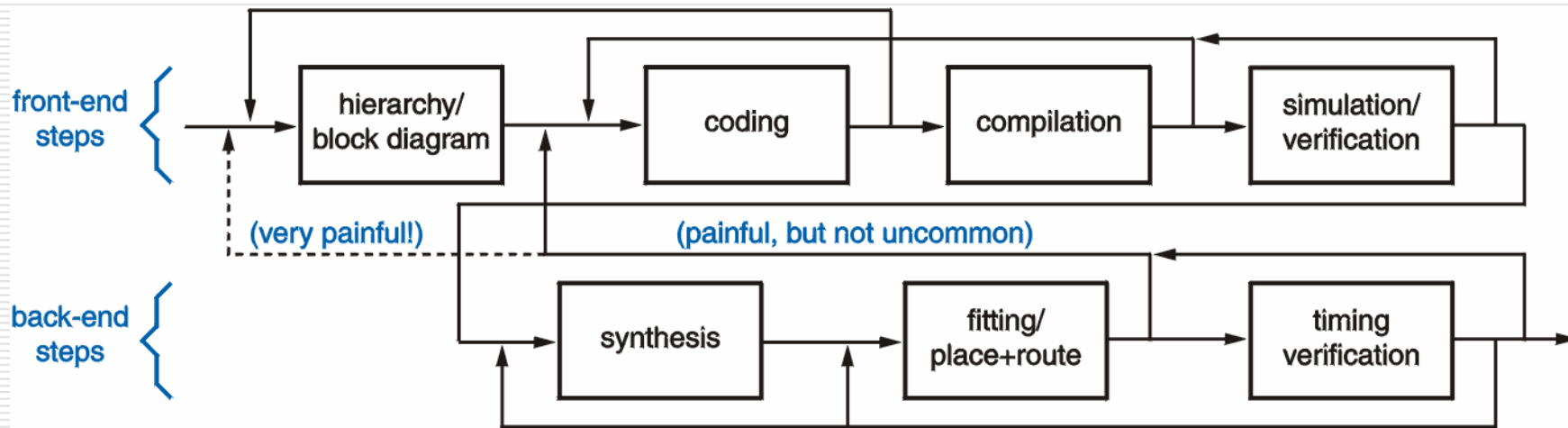

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.  
Digital Design Principles and Practices, 3/e

# Exemple d'entité et d'architecture

```
entity Inhibit is      -- also known as 'BUT-NOT'  
  port (X,Y: in BIT;  -- as in 'X but not Y'  
        Z:   out BIT); -- (see [Klir, 1972])  
end Inhibit;
```

```
architecture Inhibit_arch of Inhibit is  
begin  
  Z <= '1' when X='1' and Y='0' else '0';  
end Inhibit_arch;
```

Table 5-3

# Syntaxe exacte

```
entity entity-name is
  port (signal-names : mode signal-type;
        signal-names : mode signal-type;
        ...
        signal-names : mode signal-type);
end entity-name;
```

Table 5-14

```
architecture architecture-name of entity-name is
  type declarations
  signal declarations
  constant declarations
  function definitions
  procedure definitions
  component declarations
begin
  concurrent-statement
  ...
  concurrent-statement
end architecture-name;
```

Table 5-15

# Types et constantes

bit	character	severity_level
bit_vector	integer	string
boolean	real	time

Table 5-16

<i>integer Operators</i>		<i>boolean Operators</i>	
+	addition	and	AND
-	subtraction	or	OR
*	multiplication	nand	NAND
/	division	nor	NOR
mod	modulo division	xor	Exclusive OR
rem	modulo remainder	xnor	Exclusive NOR
abs	absolute value	not	complementation
**	exponentiation		

Table 5-17

# Type et sous-type prédéfinis *std\_logic*

```
type STD_ULOGIC is ( 'U', -- Uninitialized
                    'X', -- Forcing Unknown
                    '0', -- Forcing 0
                    '1', -- Forcing 1
                    'Z', -- High Impedance
                    'W', -- Weak Unknown
                    'L', -- Weak 0
                    'H', -- Weak 1
                    - -- Don't care
                    );
subtype STD_LOGIC is resolved STD_ULOGIC;
```

Table 5-19



# Type et sous-type prédéfinis *std\_logic*

```
SUBTYPE UX01 IS resolved std_ulogic RANGE 'U' TO '1';
-- ('U','X','0','1')
TYPE stdlogic_table IS ARRAY(std_ulogic, std_ulogic) OF std_ulogic;
-- truth table for "and" function
CONSTANT and_table : stdlogic_table := (
--
-- | U   X   0   1   Z   W   L   H   -   | |
--
-- | U |
-- | X |
-- | 0 |
-- | 1 |
-- | Z |
-- | W |
-- | L |
-- | H |
-- | - |
);
FUNCTION "and" ( L : std_ulogic; R : std_ulogic ) RETURN UX01 IS
BEGIN
    RETURN (and_table(L, R));
END "and";
```

Table 5-24

# Type et sous-type prédéfinis *std\_logic*


```
type monthly_count is array (1 to 12) of integer;  
type byte is array (7 downto 0) of STD_LOGIC;  
  
constant WORD_LEN: integer := 32;  
type word is array (WORD_LEN-1 downto 0) of STD_LOGIC;  
  
constant NUM_REGS: integer := 8;  
type reg_file is array (1 to NUM_REGS) of word;  
  
type statecount is array (traffic_light_state) of integer;
```

## Table 5-21

# Design niveau structurel

- ❑ **Équivalent à un circuit en format schématique (block diagram);**
- ❑ ***Signal* pour décrire les interconnexions (nœuds);**
- ❑ ***Component* et *port map* pour décrire les portes;**

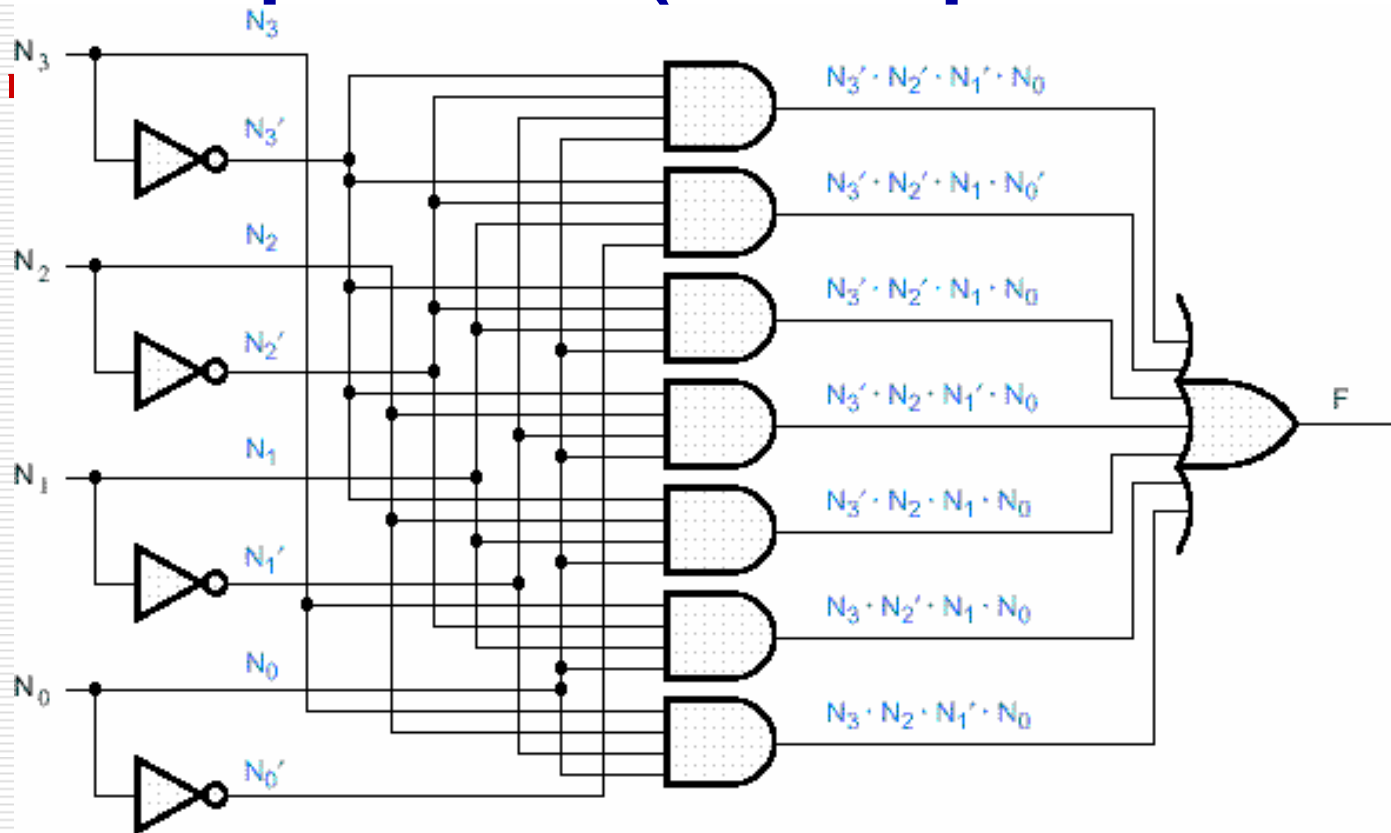
# Exemple: Détecteur de nombres premiers (sans optimisation)



Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.  
Digital Design Principles and Practices, 3/e

Fig. 4-18
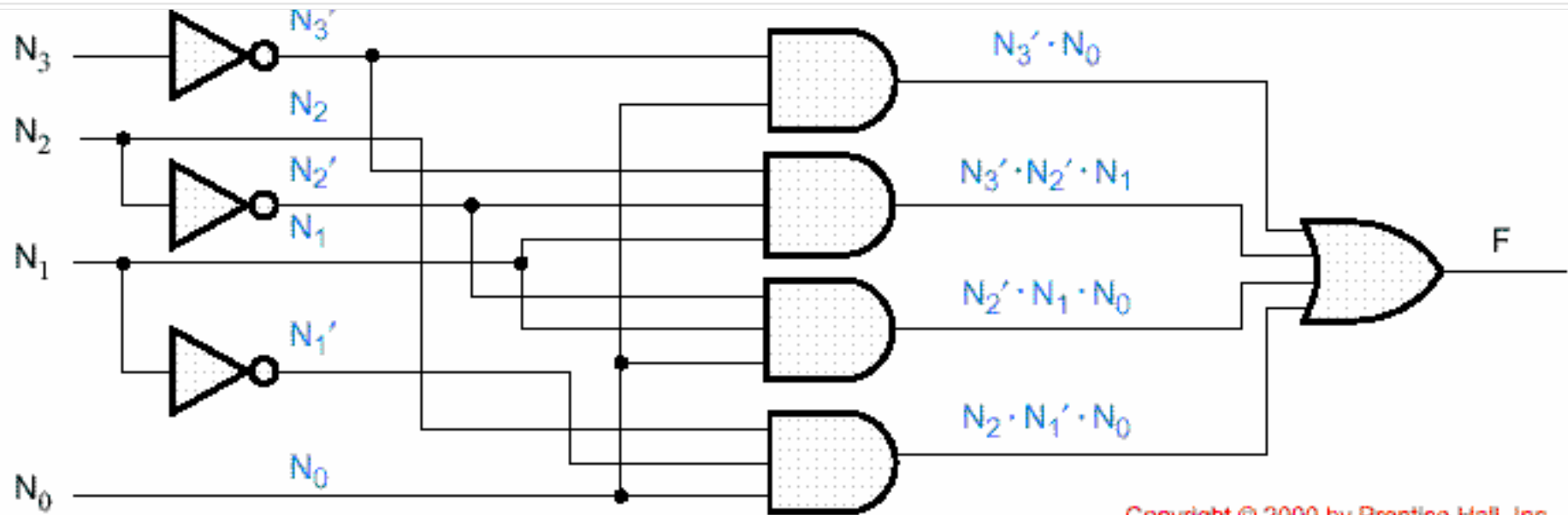
# Exemple: Détecteur de nombres premiers (après optimisation)



Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.  
Digital Design Principles and Practices, 3/e

Fig. 4-25

# VHDL structurel du détecteur de nombre premiers optimisé

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity prime is
    port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          F: out STD_LOGIC );
end prime;

architecture prime1_arch of prime is
    signal N3_L, N2_L, N1_L: STD_LOGIC;
    signal N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
    component INV port (I: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
    component AND2 port (I0,I1: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
    component AND3 port (I0,I1,I2: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
    component OR4 port (I0,I1,I2,I3: in STD_LOGIC; O: out STD_LOGIC); end component;
begin
    U1: INV port map (N(3), N3_L);
    U2: INV port map (N(2), N2_L);
    U3: INV port map (N(1), N1_L);
    U4: AND2 port map (N3_L, N(0), N3L_N0);
    U5: AND3 port map (N3_L, N2_L, N(1), N3L_N2L_N1);
    U6: AND3 port map (N2_L, N(1), N(0), N2L_N1_N0);
    U7: AND3 port map (N(2), N1_L, N(0), N2_N1L_N0);
    U8: OR4 port map (N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0, F);
end prime1_arch;
```

Table 5-30

# Design niveau flot de données

---

- ❑ Le design est décrit en termes du flot des données et des opérations;
- ❑ Peut être exprimé par un assignation de signaux concurrents (voir *prime3\_arch*);
- ❑ Peut aussi être simplement une table de vérité (voir *prime4\_arch* ou *prime5\_arch*)

# Prime3\_arch

---

```
architecture prime3_arch of prime is
signal N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
begin
  N3L_N0      <= '1' when N(3)='0' and N(0)='1' else '0';
  N3L_N2L_N1 <= '1' when N(3)='0' and N(2)='0' and N(1)='1' else '0';
  N2L_N1_N0  <= '1' when N(2)='0' and N(1)='1' and N(0)='1' else '0';
  N2_N1L_N0  <= '1' when N(2)='1' and N(1)='0' and N(0)='1' else '0';
  F <= N3L_N0 or N3L_N2L_N1 or N2L_N1_N0 or N2_N1L_N0;
end prime3_arch;
```

Table 5-38



## Prime4\_arch (instruction *with*)

---

```
architecture prime4_arch of prime is
begin
  with N select
    F <= '1' when "0001",
          '1' when "0010",
          '1' when "0011" | "0101" | "0111",
          '1' when "1011" | "1101",
          '0' when others;
end prime4_arch;
```

Table 5-41

# Prime5\_arch

---

```
architecture prime5_arch of prime is
begin
  with CONV_INTEGER(N) select
    F <= '1' when 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
      '0' when others;
end prime5_arch;
```

## Table 5-41

# Design niveau comportemental

---

- Peut être exprimé par un algorithme (voir `prime7_arch`, `prime8_arch` et `prime9_arch`);
- On utilise le concept de processus
  - Chaque processus exécute ses instructions de manière séquentielle;
  - Rebouclage implicite à la fin du processus
  - Plusieurs processus définissent des actions qui se déroulent en parallèle dans un système.

# Design niveau comportemental

---

## □ Liste de sensibilité statique

- Soit `process(N)`;
- Au départ tous les processus sont exécutés une fois;
- Une fois le corps du processus exécuté, celui-ci attend un événement sur le signal `N` pour poursuivre l'exécution à partir du début.

# Process en VHDL

```
process (signal-name, signal-name, ..., signal-name)  
  type declarations  
  variable declarations  
  constant declarations  
  function definitions  
  procedure definitions  
begin  
  sequential-statement  
  ...  
  sequential-statement  
end process;
```

Table 5-42

# Prime7\_arch (instruction *if then else*)

```
architecture prime7_arch of prime is
begin
  process(N)
    variable NI: INTEGER;
  begin
    NI := CONV_INTEGER(N);
    if NI=1 or NI=2 then F <= '1';
    elsif NI=3 or NI=5 or NI=7 or NI=11 or NI=13 then F <= '1';
    else F <= '0';
    end if;
  end process;
end prime7_arch;
```

Le processus est invoqué à chaque fois que N va changer de valeur

Table 5-45

# Function CONV\_INTEGER

```
function CONV_INTEGER (X: STD_LOGIC_VECTOR) return INTEGER :  
  variable RESULT: INTEGER;  
begin  
  RESULT := 0;  
  for i in X'range loop  
    RESULT := RESULT * 2;  
    case X(i) is  
      when '0' | 'L' => null;  
      when '1' | 'H' => RESULT := RESULT + 1;  
      when others    => null;  
    end case;  
  end loop;  
  return RESULT;  
end CONV_INTEGER;
```

R

# Autre exemple: une bascule D

VHDL model of a 74x74-like D flip-flop with preset and clear.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Vdff74 is
  port (D, CLK, PR_L, CLR_L: in STD_LOGIC;
        Q, QN: out STD_LOGIC );
end Vdff74;

architecture Vdff74_b of Vdff74 is
  signal PR, CLR: STD_LOGIC;
begin
  process(CLR_L, CLR, PR_L, PR, CLK)
  begin
    PR <= not PR_L; CLR <= not CLR_L;
    if (CLR and PR) = '1' then Q <= '0'; QN <= '0';
    elsif CLR = '1' then Q <= '0'; QN <= '1';
    elsif PR = '1' then Q <= '1'; QN <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK='1') then Q <= D; QN <= not D;
    end if;
  end process;
end Vdff74_b;
```

Le processus est invoqué à chaque fois qu'un signal d'entrée (D, CLK, PR\_L ou CLR\_L) de la bascule change.



## Prime8\_arch (instruction *case*)

```
architecture prime8_arch of prime is
begin
  process(N)
  begin
    case CONV_INTEGER(N) is
      when 1 => F <= '1';
      when 2 => F <= '1';
      when 3 | 5 | 7 | 11 | 13 => F <= '1';
      when others => F <= '0';
    end case;
  end process;
end prime8_arch;
```

Table 5-47

## Prime9\_arch (instruction *for*)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity prime9 is
    port ( N: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
          F: out STD_LOGIC );
end prime9;

architecture prime9_arch of prime9 is
begin
    process(N)
        variable NI: INTEGER;
        variable prime: boolean;
    begin
        NI := CONV_INTEGER(N);
        prime := true;
        if NI=1 or NI=2 then null; -- take care of boundary cases
        else for i in 2 to 253 loop
            if NI mod i = 0 then
                prime := false; exit;
            end if;
        end loop;
        end if;
        if prime then F <= '1'; else F <= '0'; end if;
    end process;
end prime9_arch;
```

C'est donc  
beaucoup plus  
simple pour  
~~déterminer~~  
n'importe quel  
nombre premier

Table 5-50

# Fonctions et procédures

---

- ❑ **Semblables à ce qu'on retrouve dans les langages de programmation de haut niveau.**
- ❑ **On les utilise surtout pour la conversion de type, la résolution de vecteur ou encore pour définir des expressions booléennes à haut niveau (OR, AND, etc.).**

# Librairies et packages

- Permet la réutilisation de code.
- On utilise l'énoncé suivant:

```
package package-name is
  type declarations
  signal declarations
  constant declarations
  component declarations
  function declarations
  procedure declarations
end package-name;
package body package-name is
  type declarations
  constant declarations
  function definitions
  procedure definitions
end package-name;
```

# Librairies et packages

---

- Exemple: voir le fichier spartan3.vhd
  
- Une fois que la librairie est définie, les instructions suivantes permettent de l'utiliser:
  - `library IEEE;`
  - `use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;`

# Notion de temps

---

- Pour tenir compte des délais on a l'énoncé *after*:
  - `Z <= '1' after 4 ns when X = '1' and Y = '1'`  
`else '0' after 3 ns;`
- Pour la synchronisation de processus, on a les énoncés *wait*:
  - `wait for 10 ns;`
  - `wait on <nom de signal>`

# Notion de temps

- Exemple du producteur/consommateur à travers un seul tampon (*cons* et *prod* sont deux signaux définis dans une architecture contenant P1 et P2):

## process P1

- écriture d'une 1<sup>er</sup>  
valeur dans le tampon  
prod <= not prod  
wait on cons  
écriture d'une 2<sup>e</sup>  
valeur dans le tampon  
·  
·

## process P2

- lecture de la 1<sup>er</sup>  
valeur dans le tampon  
cons <= not cons  
wait on prod  
écriture de la 2<sup>e</sup>  
valeur dans le tampon  
·  
·

# Synthèse

- ❑ Le code décrit à un niveau d'abstraction trop élevé (e.g. comportemental) peut réserver des surprises (e.g. surface du circuit) à la synthèse.
- ❑ Par exemple à la table 5-50, l'opération *modulo* demande l'utilisation d'un diviseur entier. Or, beaucoup d'outils de synthèse sont incapables de synthétiser la division (sauf la division par 2, i.e. le shift).
- ❑ De plus la boucle *i in 2 to 253* implique que l'outil de synthèse va dérouler la boucle et générer 252 diviseurs combinatoires...



# Exemple de description VHDL pour des composantes MSI (chap. 5)

---

- ❑ **Bascule D (74LS74)**
  - Section 8.2.7 et Tables 8-6 et 8-7
- ❑ **Décodeur (74LS138)**
  - Section 6.4.6 et Tables 6-13 à 6-19
- ❑ **Encodeur (74LS148)**
  - Section 6.5.4 et Table 6-30
- ❑ **Multiplexeur**
  - Section 6.7.5 et Table 6-49 et 6-50
- ❑ **Démultiplexeur à partir d'un 74LS138**
  - À faire en exercice
- ❑ **Compteur 4 bits (74LS163)**
  - Section 8.4.6 et Table 8-16

# Design niveau structurel (notions plus avancées)

---

- Énoncé *generic* et *generic map*

# Énoncé generic

- Il est aussi possible de rendre variable le nombre de signaux d'entrée d'une porte
- Par exemple, on souhaite réutiliser la même porte avec deux ou trois entrées selon le contexte.
- Ou encore, on souhaite parfois pouvoir assigner un délai à chaque porte
- Exemple: Dans *prime1\_arch*, on veut faire de la réutilisation de portes au niveau du AND ainsi qu'ajouter des délais à chaque porte:

```
entity ANDGATE is
  generic (N: Positive := 2;                                -- number of inputs
    tLH: Time := 0 ns;                                     -- rise inertial delay
    tHL: Time := 0 ns;                                     -- fall inertial delay
    strn: STRENGTH := strn_X01);                           -- output
  strength
  port (Input: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to N);              -- inputs
    Output: out STD_LOGIC);                                -- output
end ANDGATE;
```

Voir définition complète dans le fichier *std\_logic\_entities.vhd*

# Énoncé generic

- ❑ Une fois que notre composante est définie avec l'énoncé *generic*, elle peut ensuite être instantiée avec *generic map* (tout comme *port map*).
- ❑ Voir l'exemple de *prime1\_arch*

```

-- prime1_arch
architecture prime1_arch of prime is
signal INP1: STD_LOGIC_VECTOR (1 to 2);
signal INP2, INP3, INP4: STD_LOGIC_VECTOR (1 to 3);
signal INP5: STD_LOGIC_VECTOR (1 to 4);
signal N3_L, N2_L, N1_L: STD_LOGIC;
signal N3L_N0, N3L_N2L_N1, N2L_N1_N0, N2_N1L_N0: STD_LOGIC;
component INVGATE generic (tLH : time;
                           tHL : time);
    port (Input: in STD_LOGIC;      --inputs
          Output: out STD_LOGIC); end component;
component ANDGATE generic (N : positive;
                           tLH : time;
                           tHL : time);
    port (Input: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to N);      -- inputs
          Output: out STD_LOGIC); end component;
component ORGATE generic (N : positive;
                          tLH : time;
                          tHL : time);
    port (Input: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to N);      -- inputs
          Output: out STD_LOGIC); end component;

```

```

-- prime1_arch (suite)
begin
U1: INVGATE generic map (tLH => 10 ns, tHL => 10 ns) port map (N(3), N3_L);
U2: INVGATE generic map (tLH => 10 ns, tHL => 10 ns) port map (N(2), N2_L);
U3: INVGATE generic map (tLH => 10 ns, tHL => 10 ns) port map (N(1), N1_L);
INP1(1) <= N3_L;
INP1(2) <= N(0);
U4: ANDGATE generic map (N => 2, tLH => 15 ns, tHL => 15 ns) port map (INP1,
    N3L_N0);
INP2(1) <= N3_L;
INP2(2) <= N2_L;
INP2(3) <= N(1);
U5: ANDGATE generic map (N => 3, tLH => 15 ns, tHL => 15 ns) port map (INP2,
    N3L_N2L_N1);
INP3(1) <= N2_L;
INP3(2) <= N(1);
INP3(3) <= N(0);
U6: ANDGATE generic map (N => 3, tLH => 15 ns, tHL => 15 ns) port map (INP3,
    N2L_N1_N0);
INP4(1) <= N(2);
INP4(2) <= N1_L;
INP4(3) <= N(0);
U7: ANDGATE generic map (N => 3, tLH => 15 ns, tHL => 15 ns) port map (INP4,
    N2_N1L_N0);
INP5(1) <= N3L_N0;
INP5(2) <= N3L_N2L_N1;
INP5(3) <= N2L_N1_N0;
INP5(4) <= N2_N1L_N0;
U8: ORGATE generic map (N => 4, tLH => 20 ns, tHL => 20 ns) port map (INP5, F);
end prime1_arch;

```

